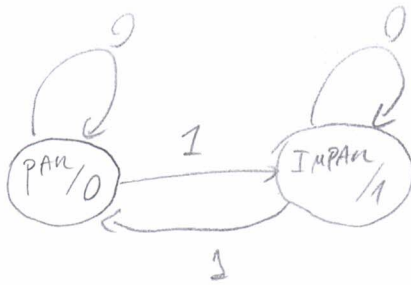


3) a)



b)

x	Q _{out}	Q _{in}	Q _{out}	Q _{in}	z
0	P	P	0	0	0
1	P	I	0	1	0
0	I	I	1	1	1
1	I	P	1	0	1

$$P=0, I=1$$

Usando 1 flip flop tipo D

D_0 :

x \ Q ₀	0	1
0		1
1	1	

z :

x \ Q ₀	0	1
0		1
1		1

$$D_0 = x \bar{Q}_0 + \bar{x} Q_0 \quad z = Q_0$$

c)

